

Le circuit électrique

Devoir

Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.

